

Exercice 1


Compléter le tableau suivant dans lequel on vous demande d'exprimer le module, l'argument, la forme trigonométrique et la forme exponentielle des différentes impédances complexes.

Forme algébrique	Module	Argument (déphasage de u/i)	Forme trigonométrique	Forme exponentielle
$\underline{Z}_1 = 1$				
$\underline{Z}_2 = j$				
$\underline{Z}_3 = -j$				
$\underline{Z}_4 = 1 + j$	$\sqrt{2}$	$\pi/4$	$\sqrt{2} (\cos \pi/4 + j \sin \pi/4)$	$\sqrt{2} e^{j\pi/4}$
$\underline{Z}_5 = -1 + j$				
$\underline{Z}_6 = -1 - j$				
$\underline{Z}_7 = \frac{1}{1+j}$				

Exercice 2


- En appliquant la formule trigonométrique calculer $(1+j)^5$ puis $\left(\frac{-1-j\sqrt{3}}{2}\right)^4$
- En appliquant la formule exponentielle complexe calculer $\frac{(1+j)^5}{(1-j)^3}$
- Linéariser $\cos^4\theta$

Exercice 3

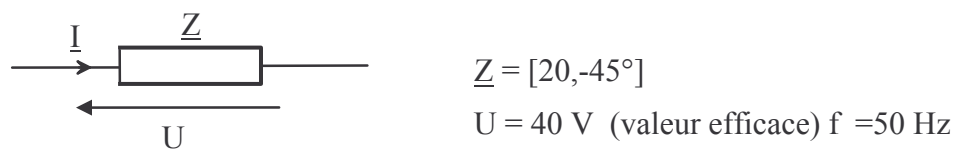

- Calculer la résistance et la réactance du dipôle.
- Calculer le courant (valeur efficace et déphasage par rapport à la tension).
- Donner un modèle équivalent de ce dipôle.


Exercice 4

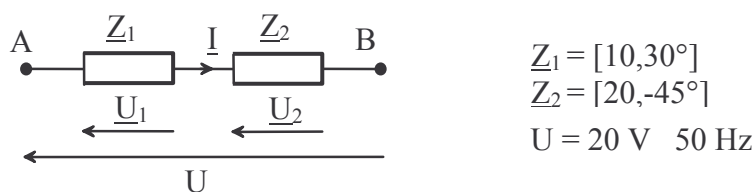

- Calculer l'impédance du dipôle AB, sa résistance et sa réactance.
- Calculer l'admittance, la conductance et la susceptance du dipôle.
- Calculer les valeurs efficaces et les déphasages, par rapport à u, de i, u_1 et u_2 .

Exercice 5

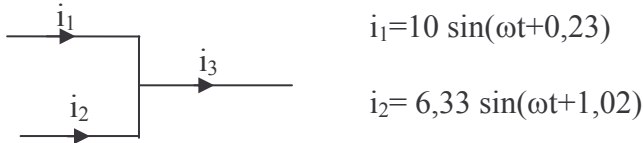a) En utilisant les propriétés des nombres complexes, retrouver l'expression temporelle (amplitude et phase à l'origine) du courant i_3 .




b) Représenter les vecteurs de Fresnel correspondant à i_1 , i_2 et i_3

Exercice 6

Expression de l'impédance d'un circuit RLC série

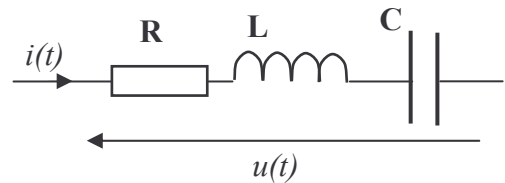a) Déterminer l'impédance $\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$ du circuit suivant :




b) Exprimer la pulsation particulière ω_0 pour laquelle l'impédance sera égale à R.

c) Montrer que \underline{Z} peut se mettre sous la forme $\underline{Z} = R \left[1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$. Identifier Q

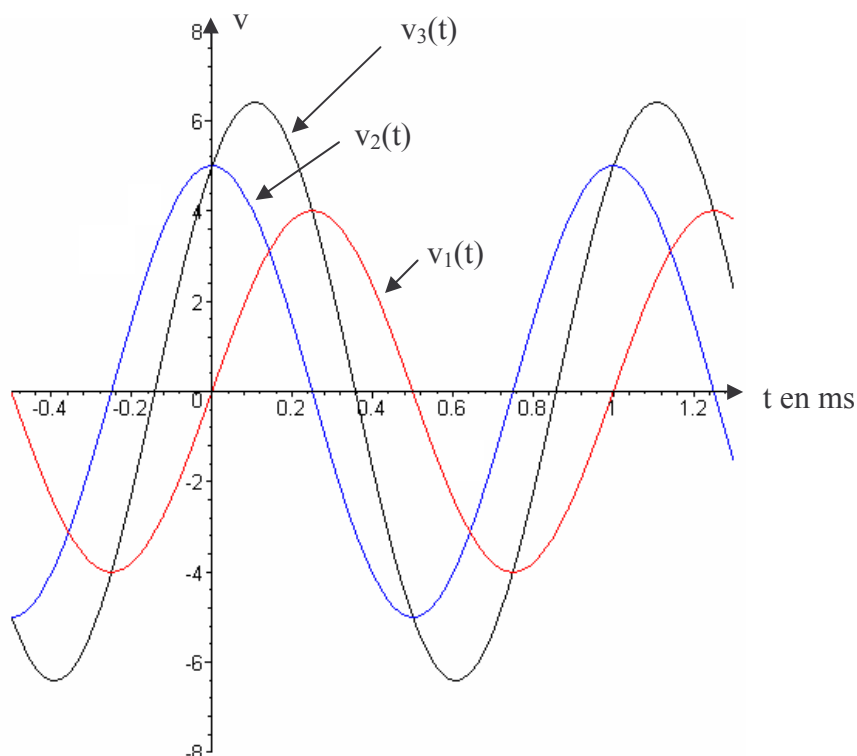Exercice 7

Sur le chronogramme suivant on retrouve la représentation de trois tensions alternatives.




a) Donner l'amplitude maximale, la valeur efficace, la phase à l'origine et la fréquence des trois tensions, $v_1(t)$ en noir, $v_2(t)$ en bleu et $v_3(t)$ en rouge.

b) Donner une expression complexe des trois tensions puis vérifier que $\underline{V}_3 = \underline{V}_1 + \underline{V}_2$

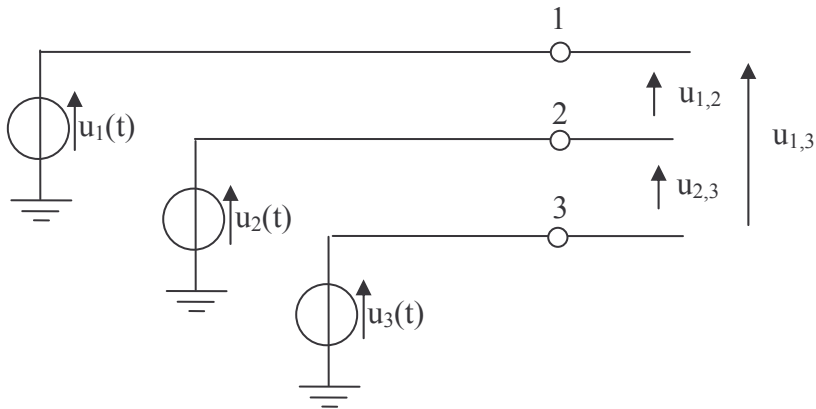Exercice 8

Le réseau EDF propose 3 sources de tensions de même valeur efficace (230 V) mais déphasées entre elles de 120° ($\frac{2\pi}{3}$). Les fonctions des tensions présentent sur chacune des phases sont :

$$u_1(t) = 230\sqrt{2} \sin(\omega t) \quad u_2(t) = 230\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \quad u_3(t) = 230\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$



On peut lire les tensions composées :

$$u_{12}(t) = u_1(t) - u_2(t)$$


$$u_{23}(t) = u_2(t) - u_3(t)$$

$$u_{13}(t) = u_1(t) - u_3(t)$$

- Placer les images des trois tensions simples, soit \vec{U}_1 , \vec{U}_2 et \vec{U}_3 dans un plan cartésien.
- Construire le vecteur correspondant à l'opération entre \vec{U}_1 et \vec{U}_2 pour donner \vec{U}_{12}
- Déduire de cette construction les caractéristiques (valeur efficace et phase à l'origine) de la tension composée $u_{12}(t)$. Vérifier que le rapport entre les deux amplitudes est $\sqrt{3}$.
- Refaites les mêmes calculs en utilisant les nombres complexes.

Exercice 9

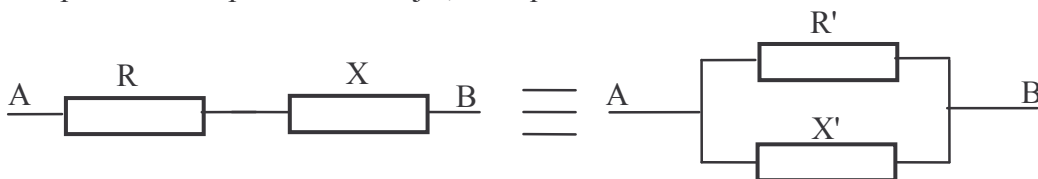
1) Montrer que tout dipôle linéaire, constitué d'une résistance R et d'une réactance X en série, d'impédance complexe $\underline{Z} = R + jX$, est équivalent à une résistance R' et une réactance X' en parallèle.



Exprimer R' et X' en fonction de R et X , puis R et X en fonction de R' et X' , pour une pulsation ω donnée.

2) Application :

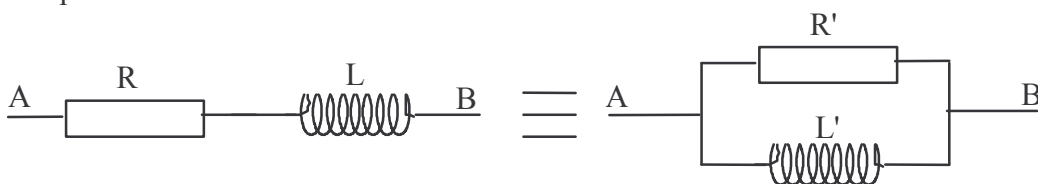a) Déterminer R' et L' en fonction de R et L pour que les dipôles (R, L) et (R', L') soient équivalents pour une pulsation donnée.



b) Application numérique : $L = 0,2 \text{ H}$ $R = 10 \Omega$ $f = 16 \text{ Hz}$