

# Lois Physiques

---

## Chapitre 7 Matrices et Quadripôles

---

**G. MALEJACQ**

# MATRICES ET QUADRIPOLES

## I- LES QUADRIPOLES

En modélisant le comportement électrique d'un composant (ou d'une association de composants) par un circuit élémentaire possédant deux bornes de sortie et deux bornes d'entrée, nous définissons un quadripôle (fig 1) :

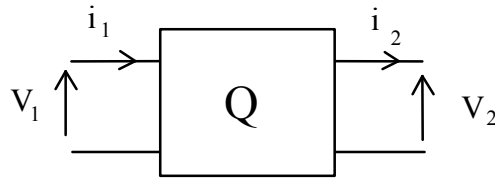


Figure 1

Remarque: Le sens des courants  $i_1$  et  $i_2$  est arbitraire, il suffit de prendre soin d'adapter les expressions au sens choisi, cependant le courant  $i_2$  est très souvent préféré "rentrant".

Les grandeurs électriques mises en jeu autour de cet élément sont liées entre elles par ces coefficients appelés paramètres du quadripôle, qui, pour le cas d'un système considéré linéaire, seront au nombre de quatre.

De ce fait, les grandeurs  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $i_1$  et  $i_2$  sont unies par des relations linéaires qui peuvent établir six systèmes différents d'équations. Aussi, la notation matricielle convient parfaitement pour résoudre ce type de système.

### 1- Les différentes matrices

#### 1.1- La matrice impédance

Lorsque  $i_1$  et  $i_2$  sont choisies pour variables, on obtient le système d'équations suivant:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot i_1 + z_{12} \cdot i_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot i_1 + z_{22} \cdot i_2 \end{cases} \quad \text{ou sous forme matricielle} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = Z \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{en notant } Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \quad \text{la matrice impédance.}$$

## 1.2- La matrice hybride

Lorsque  $V_1$  et  $i_2$  sont les fonctions et  $i_1$  et  $V_2$  les variables, il vient:

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ i_2 = h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases} \quad \text{ou sous forme matricielle} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

en notant  $H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$  la matrice hybride du quadripôle.

## 1.3- La matrice de transfert ( ou chaîne )

En exprimant les grandeurs d'entrées en fonction des grandeurs de sorties, il vient:

$$\begin{cases} V_1 = a_{11} \cdot V_2 + a_{12} \cdot i_2 \\ i_1 = a_{21} \cdot V_2 + a_{22} \cdot i_2 \end{cases}$$

ou en utilisant  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$  la matrice de transfert :  $\begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} V_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$

## 1.4- La matrice admittance

Avec  $V_1$  et  $V_2$  choisies pour variables, on obtient le système suivant:

$$\begin{cases} i_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ i_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases} \quad \text{ou encore} \quad \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$$

La notation matricielle montre aisément que la matrice  $Y$  est l'inverse de la matrice  $Z$  :

$$Y = Z^{-1} \quad \text{ou} \quad Z = Y^{-1}$$

## 1.5- La matrice hybride inverse

Lorsque  $V_1$  et  $i_2$  sont choisies pour variables, il vient :

$$\begin{cases} i_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot i_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot i_2 \end{cases} \quad \text{ou le système matricielle} \quad \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

On remarquera que  $G = H^{-1}$  et  $H = G^{-1}$  avec  $G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$

## 1.6- La matrice de transfert inverse

Lorsque  $V_1$  et  $i_1$  sont choisies pour variables, il s'ensuit que :

$$\begin{cases} V_2 = b_{11} \cdot V_1 + b_{12} \cdot i_1 \\ i_2 = b_{21} \cdot V_1 + b_{22} \cdot i_1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{bmatrix} V_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

La matrice chaîne inverse n'est pas l'inverse de la matrice chaîne directe.

## 2- Correspondance entre les paramètres d'une matrice

On a déjà remarqué précédemment, qu'un type de matrice pouvait être déterminé par une autre (cas des inversions). Il est possible en effet d'établir des relations de passage entre chacun des paramètres.

Le tableau de la figure 2 donne les formules de passage entre les matrices les plus utilisées. Le signe entre parenthèses, devant certaines expressions, convient à un sens opposé du courant  $i_2$  (courant entrant).

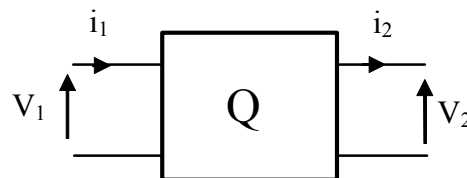


Figure 2


	<i>Impédance</i> <b>Z</b>	<i>Admittance</i> <b>Y</b>	<i>Hybride</i> <b>H</b>	<i>Transfert</i> <b>A</b>
<b>Z</b>		$\frac{y_{22}}{\Delta_y} \quad \frac{-y_{12}}{\Delta_y}$ $\frac{-y_{21}}{\Delta_y} \quad \frac{y_{11}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h}{h_{22}} \quad \frac{h_{12}}{h_{22}}$ $\frac{-h_{21}}{h_{22}} \quad \frac{1}{h_{22}}$	$\frac{a_{11}}{a_{21}} \quad (+) \frac{-\Delta_a}{a_{21}}$ $\frac{1}{a_{21}} \quad (+) \frac{-a_{22}}{a_{21}}$
<b>Y</b>	$\frac{z_{22}}{\Delta_z} \quad \frac{-z_{12}}{\Delta_z}$ $\frac{-z_{21}}{\Delta_z} \quad \frac{z_{11}}{\Delta_z}$		$\frac{1}{h_{11}} \quad \frac{-h_{12}}{h_{11}}$ $\frac{h_{21}}{h_{11}} \quad \frac{\Delta_h}{h_{11}}$	$\frac{a_{22}}{a_{12}} \quad \frac{-\Delta_a}{a_{12}}$ $(-) \frac{1}{a_{12}} \quad (+) \frac{-a_{11}}{a_{12}}$
<b>H</b>	$\frac{\Delta_z}{z_{22}} \quad \frac{z_{12}}{z_{22}}$ $\frac{-z_{21}}{z_{22}} \quad \frac{1}{z_{22}}$	$\frac{1}{y_{11}} \quad \frac{-y_{12}}{y_{11}}$ $\frac{y_{21}}{y_{11}} \quad \frac{\Delta_y}{y_{11}}$		$\frac{a_{12}}{a_{22}} \quad \frac{\Delta_a}{a_{22}}$ $(-) \frac{1}{a_{22}} \quad (+) \frac{-a_{21}}{a_{22}}$
<b>A</b>	$\frac{z_{11}}{z_{21}} \quad (+) \frac{-\Delta_z}{z_{21}}$ $\frac{1}{z_{21}} \quad (+) \frac{-z_{22}}{z_{21}}$	$\frac{-y_{22}}{y_{21}} \quad (-) \frac{1}{y_{21}}$ $\frac{-\Delta_y}{y_{21}} \quad (-) \frac{y_{11}}{y_{21}}$	$\frac{-\Delta_h}{h_{21}} \quad (-) \frac{h_{11}}{h_{21}}$ $\frac{-h_{22}}{h_{21}} \quad (-) \frac{1}{h_{21}}$	

## II ASSOCIATION DE QUADRIPOLE.

L'objectif d'une telle modélisation est de définir un outil mathématique permettant la synthèse d'une association de quadripôle. Un calcul matriciel simple sera en mesure de définir les paramètres du quadripôle résultant d'une combinaison de deux ou plusieurs sous-quadripôles.
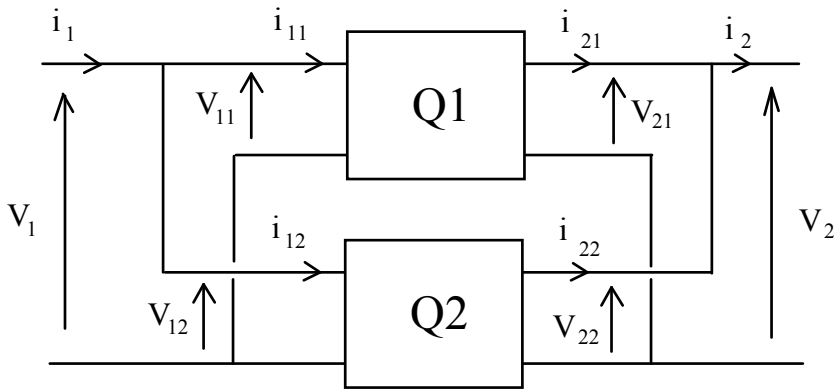
### 2.1 Association en parallèle.

Elle consiste à placer les entrées et les sorties de deux ou plusieurs quadripôles en parallèle.



Il vient les égalités suivantes  $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix}$

En utilisant les matrices admittances de chaque quadripôle il vient


$$\begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \end{bmatrix} = Y_1 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{22} \end{bmatrix} = Y_2 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

or  $\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{22} \end{bmatrix}$  il s'ensuit que  $\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = (Y_1 + Y_2) \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$

La matrice admittance d'une association parallèle est donc égale à la somme des matrices admittances de chaque quadripôle.
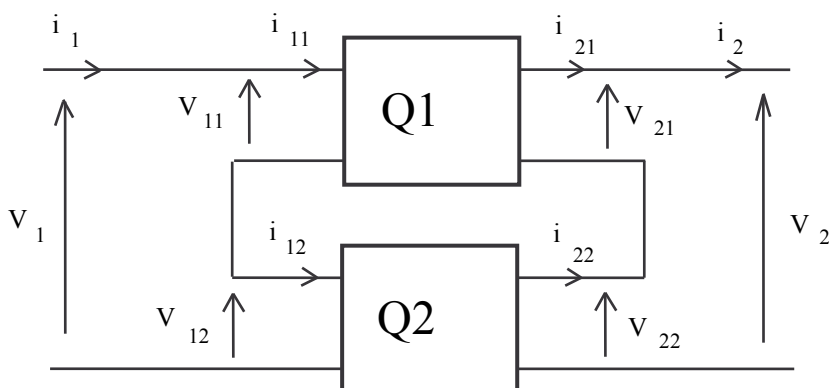
### 2.2 Association en série.

Les tensions en entrée et en sortie se retrouvent en séries. On remarque dans cette association qu'effectivement  $V_1 = V_{11} + V_{12}$  et  $V_2 = V_{21} + V_{22}$



Il vient les égalités suivantes :

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{22} \end{bmatrix}$$

et

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix}$$

En utilisant les matrices impédances de chaque quadripôle il vient :

$$\begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix} = Z_1 \begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \end{bmatrix} \quad \text{ainsi que} \quad \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix} = Z_2 \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{22} \end{bmatrix}$$


On en déduit

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = (Z_1 + Z_2) \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

La matrice impédance d'une association série de quadripôles est donc égale à la somme des matrices impédances de chaque quadripôle
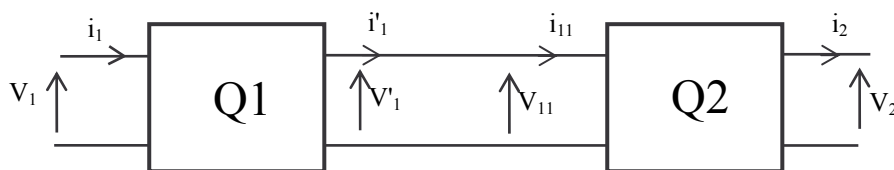
### 2.3 Association en cascade.

Une mise en cascade conduit à alimenter l'entrée d'un quadripôle par la sortie d'un autre quadripôle. Une cascade de  $n$  cellules est envisageable.



On remarque bien que  $i_{11} = i'_1$  et que  $v_{11} = v'_1$

Il vient l'égalité suivante

$$\begin{bmatrix} v_{11} \\ i_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_1 \\ i'_1 \end{bmatrix}$$


En utilisant les matrices de transfert de chaque quadripôle il vient

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = A_1 \begin{bmatrix} v'_1 \\ i'_1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} v_{11} \\ i_{11} \end{bmatrix} = A_2 \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} \quad \text{comme} \quad \begin{bmatrix} v_{11} \\ i_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_1 \\ i'_1 \end{bmatrix} \quad \text{il s'ensuit que} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = A_1 \cdot A_2 \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

La matrice de transfert d'une association en cascade de quadripôles est donc égale au produit des matrices de transfert de chaque quadripôle
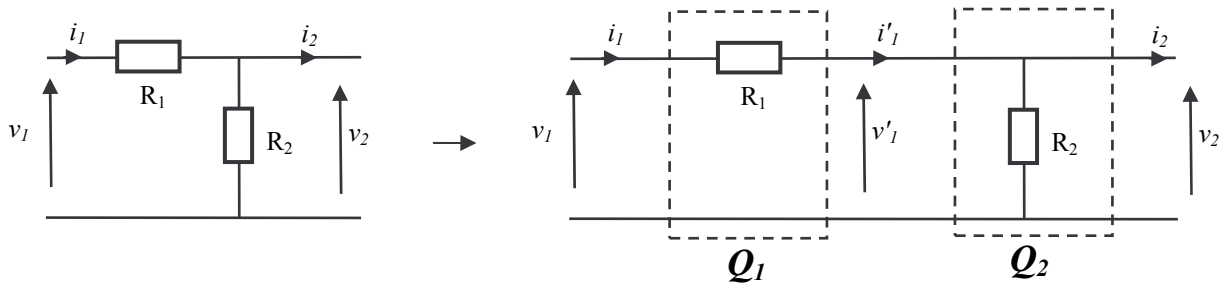
### Application :

Nous allons tenter de retrouver les expressions modélisant le montage du pont diviseur ci-dessous. Cette structure peut se décomposer en deux quadripôles élémentaires que nous modéliserons par leur matrice de transfert.



### Modélisation du quadripôle $Q_1$

On recherche 
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v'_1 \\ i'_1 \end{bmatrix}$$

Soit à identifier les coefficients du système suivant :


$$\begin{aligned} v_1 &= a_{11}v'_1 + a_{12}i'_1 \\ i_1 &= a_{21}v'_1 + a_{22}i'_1 \end{aligned}$$

Or ici  $i_1 = i'_1$  on en déduit que  $a_{21} = 0$  et  $a_{22} = 1$

La loi des mailles nous donne :  $v_1 = R_1 i'_1 + v'_1$

Il s'ensuit que  $a_{11} = 1$  et  $a_{12} = R_1$

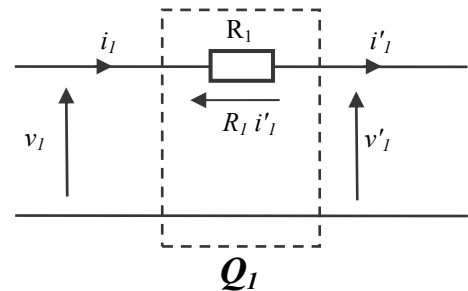La matrice de transfert du quadripôle  $Q_1$  est donc :  $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$




### Modélisation du quadripôle $Q_2$

L'analyse de la structure donne :

$$v'_1 = v_2 = a_{11}v_2 + a_{12}i_2$$
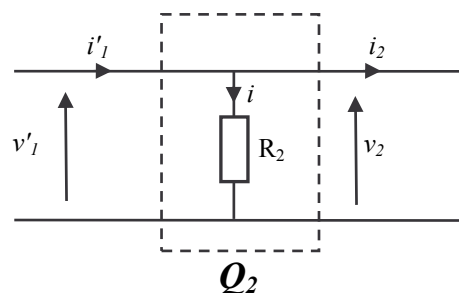
$$i'_1 = i + i_2 = \frac{v_2}{R_2} + i_2 = a_{21}v_2 + a_{22}i_2$$



La matrice de transfert du quadripôle  $Q_2$  est donc :  $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_2} & 1 \end{bmatrix}$

La matrice de transfert de l'association s'obtient donc en faisant le produit  $A_1.A_2$

Attention le produit de matrice n'est pas commutatif !!!

$$A = A_1.A_2 = \begin{bmatrix} 1 & R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_1}{R_2} & R_1 \\ \frac{1}{R_2} & 1 \end{bmatrix}$$

Nous en déduisons que 
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_1}{R_2} & R_1 \\ \frac{1}{R_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$


Expression de la fonction transfert du quadripôle résultant :

Le système résultant est 
$$\begin{cases} (1) & v_1 = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)v_2 + R_1 i_2 \\ (2) & i_1 = \frac{1}{R_2}v_2 + i_2 \end{cases}$$

Dans la première équation il vient directement le rapport entre  $v_2$  et  $v_1$  lorsque  $i_2 = 0$  ; le paramètre  $a_{11}$  de la matrice de transfert est donc l'inverse de la fonction de transfert.


En effet 
$$\left(\frac{v_2}{v_1}\right)_{i_2=0} = \frac{1}{a_{11}} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{on y reconnaît bien la formule du pont diviseur de tension.}$$

## 2.4 Association série / parallèle.

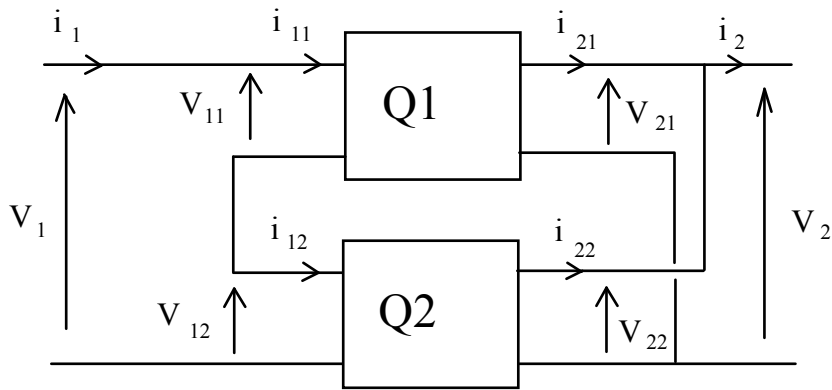

Elle consiste à placer les entrées en série et les sorties en parallèle. La matrice résultant de cette association est égale à la **somme des matrices hybrides** de chaque quadripôle.

## 2.5 Association parallèle / série.

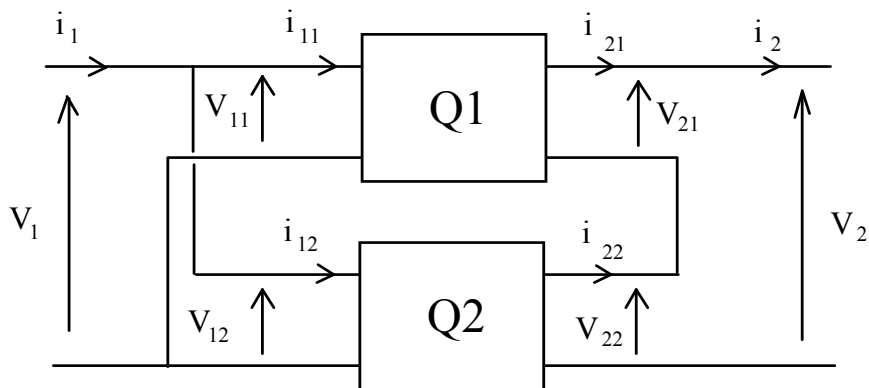

Elle consiste à placer les entrées en parallèle et les sorties en série. La matrice résultant de cette association serait égale à la **somme des matrices hybrides inverses** de chaque quadripôle.