


Logique Combinatoire Algèbre de Boole

Introduction aux systèmes logiques

 1.1 Système logique, définitions

Un système *logique* est un système dont les entrées et les sorties sont de type **vrai** ou **faux**, **0** ou **1**, ou encore **Tout Ou Rien (TOR)** \Rightarrow Une lampe est allumée ou non, un interrupteur est appuyé ou non, ouvert ou fermé...

Un système est à **logique combinatoire** si un signal d'entrée logique (ou une combinaison de signaux d'entrée) conduit invariablement au même signal de sortie. **La même cause produit toujours le même effet.**




1.2 Les méthodes de représentation d'une fonction logique.

a) Par une phrase explicitant la fonction qu'elle réalise :

Exemple : La lampe « L » s'allume si le bouton « a » est actionné et qu'en même temps le bouton « b » n'est pas actionné, ou alors si le bouton « c » est actionné.

 b) Par une table de vérité (TDV) :

Elle indique toutes les combinaisons possibles des états logiques des entrées ainsi que le résultat de la sortie.



entrées			sortie
a	b	c	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Une fonction de sortie peut comporter n variables d'entrée. Avec ces n variables on dénombre 2^n combinaisons possibles.

c) Par une équation logique :

Les deux états possibles (0 ou 1) de la fonction logique sont toujours **le résultat d'opérations logiques**. Nous utiliserons les règles mathématiques régies par l'algèbre initiée par le mathématicien britannique George Boole (1815-1864).



Les 4 opérations de base entre 1 ou 2 variables binaires a et b sont :

L'opération OUI	notée $S = a$	qui donne la valeur 1 à S, si et seulement si	$a = 1$
L'opération NON <i>appelée aussi complément, inversion ou négation logique</i>	notée $S = \bar{a}$		$a = 0$
L'opération OU <i>disjonction logique</i>	notée $S = a + b$		$a = 1 \text{ OU } b = 1$
L'opération ET <i>conjonction logique</i>	notée $S = a \cdot b$		$a = 1 \text{ ET } b = 1$

Le symbole de l'opérateur ET peut être omis : L'écriture $S = a \cdot b$ est équivalente à $S = ab$

Principales règles de l'algèbre de Boole :

OU	ET	NON
$0 + 0 = 0$ $a + 1 = 1$	$0 \cdot 0 = 0$ $a \cdot 1 = a$	$\bar{\bar{1}} = 0$
$0 + 1 = 1$ $a + 0 = a$	$0 \cdot 1 = 0$ $a \cdot 0 = 0$	$\bar{\bar{0}} = 1$
$1 + 0 = 1$ $a + a = a$	$1 \cdot 0 = 0$ $a \cdot a = a$	$\bar{\bar{a}} = a$
$1 + 1 = 1$ $a + \bar{a} = 1$	$1 \cdot 1 = 1$ $a \cdot \bar{a} = 0$	
Commutativité	Associativité	Distributivité
$a \cdot b = b \cdot a$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
$a + b = b + a$	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

L'opérateur ET est prioritaire par rapport à l'opérateur OU.

Théorème de De Morgan (1806-1871) :

En substance, il s'agit de convertir les fonctions en y changeant les opérateurs. On démontre que :

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \quad \text{et} \quad \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$


Par extension : $\overline{a + b + c} = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$ $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ $\overline{a \cdot b \cdot c} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$ $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Ex : Vérifier, en complétant ce tableau, la validité du théorème de De Morgan.

a	b	$a \cdot b$	$\overline{a \cdot b}$	$a + b$	$\overline{a + b}$	\bar{a}	\bar{b}	$\bar{a} + \bar{b}$	$\bar{a} \cdot \bar{b}$

 
d) Par un schéma à contact :

Dans celui-ci, chaque contact concrétise, par ses deux positions, les deux états d'une variable d'entrée. La lampe symbolise la variable de sortie.



 e) Par un logigramme :

Il donne une représentation graphique du comportement du système en mettant en œuvre des symboles logiques.



Il utilisera de préférence les symboles logiques NF ISO 5784.

Ces symboles sont aussi appelés **opérateurs**, **cellules** ou **portes logiques**.

Tableau des opérateurs les plus usités :

Fonction	équation logique	symbole AFNOR	symbole US	table de vérité	schéma à contact															
OUI	$S = a$			<table><tr><td>a</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	S	0	0	1	1										
a	S																			
0	0																			
1	1																			
NON	$S = \bar{a}$			<table><tr><td>a</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	S	0	1	1	0										
a	S																			
0	1																			
1	0																			
OU	$S = a + b$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
a	b	S																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
ET	$S = a.b$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	S	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
a	b	S																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
INHIBITION	$S = \bar{a}.b$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	S	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	
a	b	S																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	0																		
1	1	0																		
NAND (NON ET)	$S = \overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
a	b	S																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
NOR (NON OU)	$S = \overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
a	b	S																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
OU EXCLUSIF	$S = a \oplus b$ $= \bar{a}.b + a.\bar{b}$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
a	b	S																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
ET INCLUSIF (IDENTITE)	$S = a \odot b$ $= \bar{a}.\bar{b} + a.b$			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
a	b	S																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		

Remarquez la pertinence du repère figurant dans les symboles AFNOR.

f) par une implémentation dans un langage de programmation :

En Python, une variable booléenne est soit **True** soit **False** et les opérateurs booléens sont les mots clés :

- *and* pour le ET
- *or* pour le OU
- *not* pour le NON

Exemples :

$$s = a \cdot b$$

```
1 a= True
2 b= False
3 if a and b:
4     s = 1
5 else:
6     s = 0
```

$s = 0$ ici

$$s = \bar{a} \cdot b$$

```
1 a= True
2 b= False
3 s = not(a) and b
```

$s = \text{False}$ ici

$$s = \overline{a + b}$$

```
1 def fonction(a,b):
2     if not(a or not(b)) :
3         return 1
4     else:
5         return 0
6
7 print(fonction(False, False))
8 print(fonction(False, True))
9 print(fonction(True, False))
10 print(fonction(True, True))
```

Renvoie :

2 Écriture d'une fonction logique

2.1 Système logique, forme canonique d'une fonction

Une fonction logique sera parfaitement déterminée par la liste ordonnée de ses variables développée dans une table de vérité.

a	b	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Pour écrire l'équation de X en fonction des 2 variables a et b on peut dire que :
 $S=1$ si $a=0$ et $b=1$ ou si $a=1$ et $b=0$

On répète ceci autant de fois que la fonction est égale à 1

Ce qui donne : $S = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$

Cette forme d'écriture est appelée **forme canonique**.

Par extension on peut aussi écrire que $S=0$ si $a=0$ et $b=0$ ou si $a=1$ et $b=1$ soit $\bar{S} = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$ ou encore $S = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b}$

2.2 Ecriture d'une fonction logique à partir d'une table de vérité :

a	b	f_1
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$f_1 =$

$f_2 =$

a	b	c	f_2
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Remarquez-vous des simplifications évidentes ?

2.3 Remplissage d'une table de vérité à partir d'une fonction logique

$$f_1 = \bar{a} \cdot b$$

$$f_2 = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot \bar{b}$$

$$f_3 = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b \cdot c + \bar{a}$$

a	b	f ₁
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

a	b	f ₂
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

a	b	c	f ₃
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

2.4 Simplification algébrique d'une fonction logique

On réalise les simplifications en utilisant les propriétés de la page 2 mais il existe d'autres types de simplification.

Simplification par mise en facteur commun :

$$f = \bar{a} \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

Exemple: $f = \bar{a} \cdot (b + \bar{b})$ on met en facteur.

$$f = \bar{a}$$

On peut faire cette simplification si :
 - On a une variable dans un terme et son inverse dans l'autre.
 - Et si le reste des variables est identique.

Simplification par absorption.

Exemple : $g = a + \bar{a} \cdot b$ On distribue le a :
 $g = (a + \bar{a}) \cdot (a + b)$
 $g = 1 \cdot (a + b)$
 $g = a + b$

Directement :

$$g = a + \bar{a} \cdot b$$

$$g = a + b$$

a	b	\bar{a}	$\bar{a}b$	$a + \bar{a}b$	$a + b$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Nous avons une simplification en distribuant un terme, on appelle cette simplification une simplification par absorption.

On peut faire cette simplification si :
 - Les 2 termes n'ont pas le même nombre de variables.
 - Et s'il y a une variable dans un terme et son inverse dans l'autre.

Application :

Simplifier les équations suivantes en utilisant les propriétés de l'algèbre de Boole.

$$f_1 = \bar{a} + a \cdot b$$

$$f_2 = b + a \cdot \bar{b} \cdot c$$

$$f_3 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot b \cdot c$$

$$f_4 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot d + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot d + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot d + a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot d$$

3 Exercices d'applications :

Exercice 1


Complétez le tableau ci-dessous afin de retrouver les principales propriétés de l'algèbre de Boole.

Représentation électrique	Fonction	Représentation électrique	Fonction

 Exercice 2

Donnez les équations de sorties **A**, **B**, **C** et **D** en fonction de **x** et **y** et complétez la table de vérité.


Pour pouvez procéder comme vous le souhaitez.



x	y	A	B	C	D
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Exercice 3

Soit le logigramme suivant :

 

a	b	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

a) Complétez la table de vérité ci-dessus à partir du logigramme puis donner un nom à la fonction réalisée.

b) Extraire de ce logigramme l'équation logique de la sortie **S** en fonction de **a** et **b**. Simplifier la fonction à l'aide du théorème de De Morgan.

Exercice 4

Représentez le logigramme correspondant à la fonction ci-dessous avant puis après l'avoir développée et simplifiée.

$$L = (a + \bar{b})(\bar{a} + b) + a\bar{b}c$$

Exercice 5

Dans une banque, l'accès à la salle des coffres est réservé à 3 responsables possédant respectivement chacun une clé différente : clé **A**, clé **B**, clé **C**. Les 3 responsables, à l'exception de celui qui possède la clé **A** ne peuvent pénétrer seul, par contre l'accès à 2 ou 3 est autorisé.

- Donner la table de vérité modélisant le système.
- Trouver la fonction simplifiée de la variable **S** déclenchant l'ouverture du coffre.
- Donner un logigramme puis un schéma à contact correspondant au fonctionnement du dispositif.


Exercice 6

Pour rappel, l'addition de deux nombres A et B peut s'écrire de façon générale :

$$\begin{array}{r}
 R_n \ R_{n-1} \ R_i \ R_1 \ R_0 \ \} \text{ Retenues} \\
 a_n \ a_{n-1} \dots a_i \dots a_2 \ a_1 \ a_0 \\
 b_n \ b_{n-1} \dots b_i \dots b_2 \ b_1 \ b_0 \\
 \hline
 R_n \ S_n \ S_{n-1} \dots S_i \dots S_2 \ S_1 \ S_0
 \end{array}$$

A- Câblage d'un additionneur complet

 On veut réaliser un circuit électronique capable d'exécuter l'addition en binaire de 3 mots de 1 bit à partir du circuit ci-dessous. Dans cette structure nous retrouvons 2 additionneurs de 2 mots de 1 bit que nous appellerons ½ additionneur.



- Donner une table de vérité du premier ½ additionneur.
- En déduire les équations de S_1 et r_1 en fonction de a et b .
- Donner le logigramme complet puis vérifier le fonctionnement.
- Montrer que ce logigramme peut être réalisé à partir de 9 opérateurs NON-ET (NAND)

B- Câblage d'un additionneur de 2 mots de 8 bits

Donner le schéma de câblage d'un additionneur de 2 octets A et B à partir de schémas blocs d'additionneurs complets (on ne demande pas le logigramme complet).

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Mot A} & \longrightarrow & a_7 \ a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \\
 \text{Mot B} & \longrightarrow & + \ b_7 \ b_6 \ b_5 \ b_4 \ b_3 \ b_2 \ b_1 \ b_0 \\
 \hline
 \text{Résultat A+B} & \longrightarrow & R \ S_7 \ S_6 \ S_5 \ S_4 \ S_3 \ S_2 \ S_1 \ S_0
 \end{array}$$

